



# دوره مقدماتی آشنایی با FPGA و VHDL

ماشین حالت

محمدرضا عزیزی

امیرعلی ابراهیمی

بهار ۱۳۹۷

## مقدمه

➤ از ماشین حالت ها برای پیاده سازی سیستم‌هایی که عملکرد آن‌ها به صورت یک دنباله است، استفاده می‌شود.

➤ انواع ماشین حالت:


- میلی (Mealy): خروجی وابسته به ورودی و حالت فعلی
- مور (Moore): خروجی وابسته به حالت فعلی

➤ تمامی مدارهای ترتیبی را می‌توان با ماشین

حالت مدل‌سازی کرد، اما این کار می‌تواند مفید

نباشد، زیرا کد طولانی تر شده و احتمال بروز

خطا در کد نیز بیشتر می‌شود.

 


## طراحی نوع #۱ (۱)

- طراحی بخش پایینی سیستم از بخش بالایی کاملاً مجزا است.
- تمامی حالت ها با استفاده از یک نوع داده شمارشی بیان می شود.
- طراحی بخش پایینی:

- دارای ریست آسنکرون
  - تعیین حالت اولیه سیستم
- ذخیره سنکرون nx\_state در pr\_state
 
```
PROCESS (reset, clock)
BEGIN
    IF (reset='1') THEN
        pr_state <= state0;
    ELSIF (clock'EVENT AND clock='1') THEN
        pr_state <= nx_state;
    END IF;
END PROCESS;
```




## طراحی نوع #۱ (۲)

### ➤ طراحی بخش بالایی:

- این بخش، یک مدار کاملاً ترکیبی است، پس می‌توان با کد همروند نیز آن را پیاده‌سازی کرد، اما در این نوع طراحی ارائه شده، به دلیل استفاده از ساختار CASE، از کد ترتیبی استفاده شده است.

```
PROCESS (input, pr_state)
BEGIN
    CASE pr_state IS
        WHEN state0 =>
            IF (input = ...) THEN
                output <= <value>;
                nx_state <= state1;
            ELSE ...
            END IF;
        WHEN state1 =>
            IF (input = ...) THEN
                output <= <value>;
                nx_state <= state2;
            ELSE ...
            END IF;
        ...
    END CASE;
END PROCESS;
```

 - a. assigns the output value
- b. establishes the next state



## طراحی نوع #۱ (۳)

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

-----
ENTITY <entity_name> IS
    PORT ( input: IN <data_type>;
          reset, clock: IN STD_LOGIC;
          output: OUT <data_type>);
END <entity_name>;


-----
ARCHITECTURE <arch_name> OF <entity_name> IS
    TYPE state IS (state0, state1, state2, state3, ...);
    SIGNAL pr_state, nx_state: state;
BEGIN
    ----- Lower section: -----
    PROCESS (reset, clock)
    BEGIN
        IF (reset='1') THEN
            pr_state <= state0;
        ELSIF (clock'EVENT AND clock='1') THEN
            pr_state <= nx_state;
        END IF;
    END PROCESS;
```

## طراحی نوع #۱ (۴)

```
----- Upper section: -----  
PROCESS (input, pr_state)  
BEGIN  
    CASE pr_state IS  
        WHEN state0 =>  
            IF (input = ...) THEN  
                output <= <value>;  
                nx_state <= state1;  
            ELSE ...  
            END IF;  
        WHEN state1 =>  
            IF (input = ...) THEN  
                output <= <value>;  
                nx_state <= state2;  
            ELSE ...  
            END IF;  
        WHEN state2 =>  
            IF (input = ...) THEN  
                output <= <value>;  
                nx_state <= state3;  
            ELSE ...  
            END IF;  
        ...  
    END CASE;  
END PROCESS;  
END <arch_name>;
```

## طراحی نوع ۱ #۵

➤ مثال: شمارنده BCD:

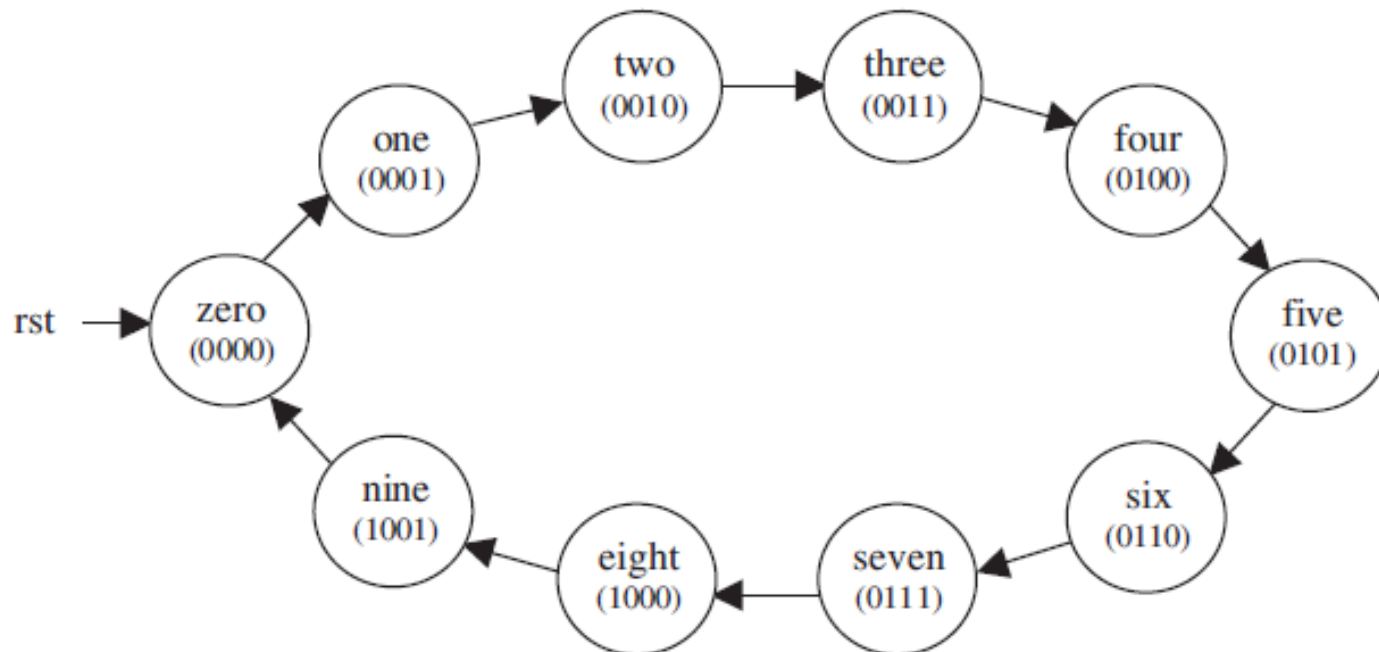

## طراحی نوع #۱ (۶)

```
1 -----
2 LIBRARY ieee;
3 USE ieee.std_logic_1164.all;
4 -----
5 ENTITY counter IS
6     PORT ( clk, rst: IN STD_LOGIC;
7           count: OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNT0 0));
8 END counter;
9 -----
10 ARCHITECTURE state_machine OF counter IS
11     TYPE state IS (zero, one, two, three, four,
12                   five, six, seven, eight, nine);
13     SIGNAL pr_state, nx_state: state;
14 BEGIN
```



## طراحی نوع #۱ (V)

```
15      ----- Lower section: -----
16      PROCESS (rst, clk)
17      BEGIN
18          IF (rst='1') THEN
19              pr_state <= zero;
20          ELSIF (clk'EVENT AND clk='1') THEN
21              pr_state <= nx_state;
22          END IF;
23      END PROCESS;
```


## طراحی نوع #۱ (۸)

```
24 ----- Upper section: -----
25     PROCESS (pr_state)
26     BEGIN
27         CASE pr_state IS
28             WHEN zero =>
29                 count <= "0000";
30                 nx_state <= one;
31             WHEN one =>
32                 count <= "0001";
33                 nx_state <= two;
34             WHEN two =>
35                 count <= "0010";
36                 nx_state <= three;
37             WHEN three =>
38                 count <= "0011";
39                 nx_state <= four;
40             WHEN four =>
41                 count <= "0100";
42                 nx_state <= five;
```

## طراحی نوع #۱ (۹)



```
43         WHEN five =>
44             count <= "0101";
45             nx_state <= six;
46         WHEN six =>
47             count <= "0110";
48             nx_state <= seven;
49         WHEN seven =>
50             count <= "0111";
51             nx_state <= eight;
52         WHEN eight =>
53             count <= "1000";
54             nx_state <= nine;
55         WHEN nine =>
56             count <= "1001";
57             nx_state <= zero;
58     END CASE;
59 END PROCESS;
60 END state_machine;
61 -----
```

## طراحی نوع ۱ #۱۰ (۱۰)

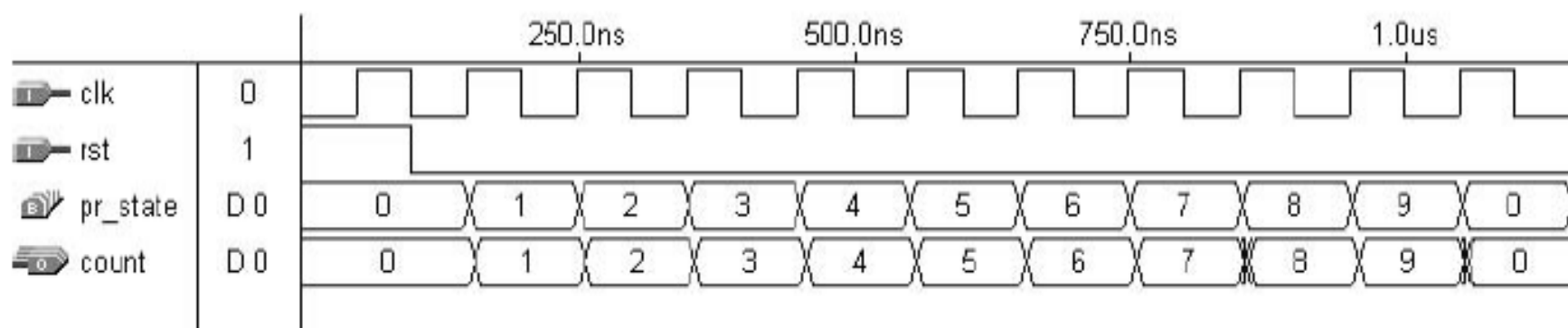

## طراحی نوع #۱ (۱۱)

➤ مثال: ماشین حالت ساده #۱

  


## طراحی نوع #۱ (۱۲)

```
1 -----
2 ENTITY simple_fsm IS
3     PORT ( a, b, d, clk, rst: IN BIT;
4           x: OUT BIT);
5 END simple_fsm;
6 -----
7 ARCHITECTURE simple_fsm OF simple_fsm IS
8     TYPE state IS (stateA, stateB);
9     SIGNAL pr_state, nx_state: state;
10 BEGIN
11 ----- Lower section: -----
12     PROCESS (rst, clk)
13     BEGIN
14         IF (rst='1') THEN
15             pr_state <= stateA;
16         ELSIF (clk'EVENT AND clk='1') THEN
17             pr_state <= nx_state;
18         END IF;
19     END PROCESS;
```

## طراحی نوع #۱ (۱۳)


```
20 ----- Upper section: -----
21     PROCESS (a, b, d, pr_state)
22     BEGIN
23         CASE pr_state IS
24             WHEN stateA =>
25                 x <= a;
26                 IF (d='1') THEN nx_state <= stateB;
27                 ELSE nx_state <= stateA;
28                 END IF;
29             WHEN stateB =>
30                 x <= b;
31                 IF (d='1') THEN nx_state <= stateA;
32                 ELSE nx_state <= stateB;
33                 END IF;
34         END CASE;
35     END PROCESS;
36 END simple_fsm;
37 -----
```

## طراحی نوع ۱ #۱۴ (۱۴)

 



## طراحی نوع #۲ (خروجی ذخیره شده) (۱)

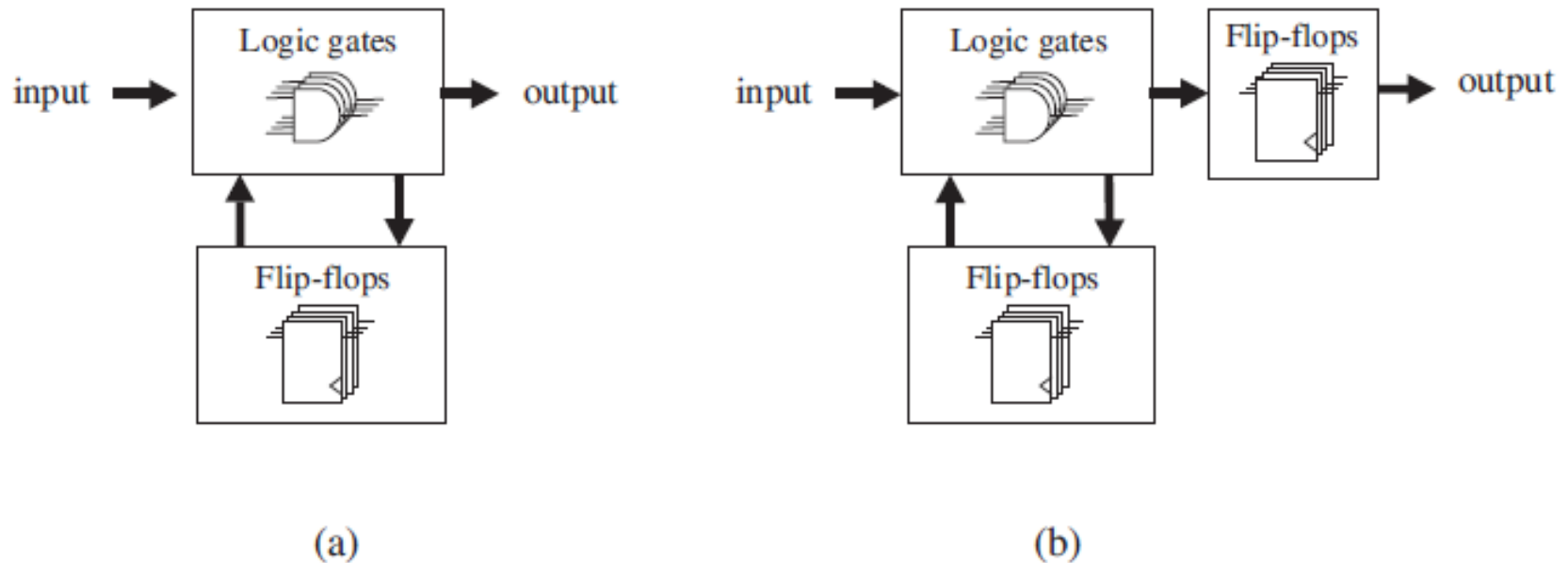

**Figure 8.6**  
Circuit diagrams for (a) Design Style #1 and (b) Design Style #2.

## طراحی نوع #۲ (خروجی ذخیره شده) (۲)

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

-----
ENTITY <ent_name> IS
    PORT (input: IN <data_type>;
          reset, clock: IN STD_LOGIC;
          output: OUT <data_type>);
END <ent_name>;
-----
ARCHITECTURE <arch_name> OF <ent_name> IS
    TYPE states IS (state0, state1, state2, state3, ...);
    SIGNAL pr_state, nx_state: states;
    SIGNAL temp: <data_type>;
BEGIN
    ----- Lower section: -----
    PROCESS (reset, clock)
    BEGIN
        IF (reset='1') THEN
            pr_state <= state0;
        ELSIF (clock'EVENT AND clock='1') THEN
            output <= temp;
            pr_state <= nx_state;
        END IF;
    END PROCESS;
```

## طراحی نوع #۲ (خروجی ذخیره شده) (۳)

```
----- Upper section: -----  
PROCESS (pr_state)  
BEGIN  
    CASE pr_state IS  
        WHEN state0 =>  
            temp <= <value>;  
            IF (condition) THEN nx_state <= state1;  
            ...  
            END IF;  
        WHEN state1 =>  
            temp <= <value>;  
            IF (condition) THEN nx_state <= state2;  
            ...  
            END IF;  
        WHEN state2 =>  
            temp <= <value>;  
            IF (condition) THEN nx_state <= state3;  
            ...  
            END IF;  
        ...  
    END CASE;  
END PROCESS;  
END <arch_name>;
```

## طراحی نوع #۲ (خروجی ذخیره شده) (۴)


➤ مثال: ماشین حالت ساده #۲

```
1 -----
2 ENTITY simple_fsm IS
3     PORT ( a, b, d, clk, rst: IN BIT;
4           x: OUT BIT);
5 END simple_fsm;
6 -----
7 ARCHITECTURE simple_fsm OF simple_fsm IS
8     TYPE state IS (stateA, stateB);
9     SIGNAL pr_state, nx_state: state;
10    SIGNAL temp: BIT;
11 BEGIN
12    ----- Lower section: -----
13    PROCESS (rst, clk)
14    BEGIN
15        IF (rst='1') THEN
16            pr_state <= stateA;
17        ELSIF (clk'EVENT AND clk='1') THEN
18            x <= temp;
19            pr_state <= nx_state;
20        END IF;
21    END PROCESS;
```

## طراحی نوع #۲ (خروجی ذخیره شده) (۵)

```
22 ----- Upper section: -----
23 PROCESS (a, b, d, pr_state)
24 BEGIN
25     CASE pr_state IS
26         WHEN stateA =>
27             temp <= a;
28             IF (d='1') THEN nx_state <= stateB;
29             ELSE nx_state <= stateA;
30             END IF;
31         WHEN stateB =>
32             temp <= b;
33             IF (d='1') THEN nx_state <= stateA;
34             ELSE nx_state <= stateB;
35             END IF;
36     END CASE;
37 END PROCESS;
38 END simple_fsm;
39 -----
```


## طراحی نوع #۲ (خروجی ذخیره شده) (۶)

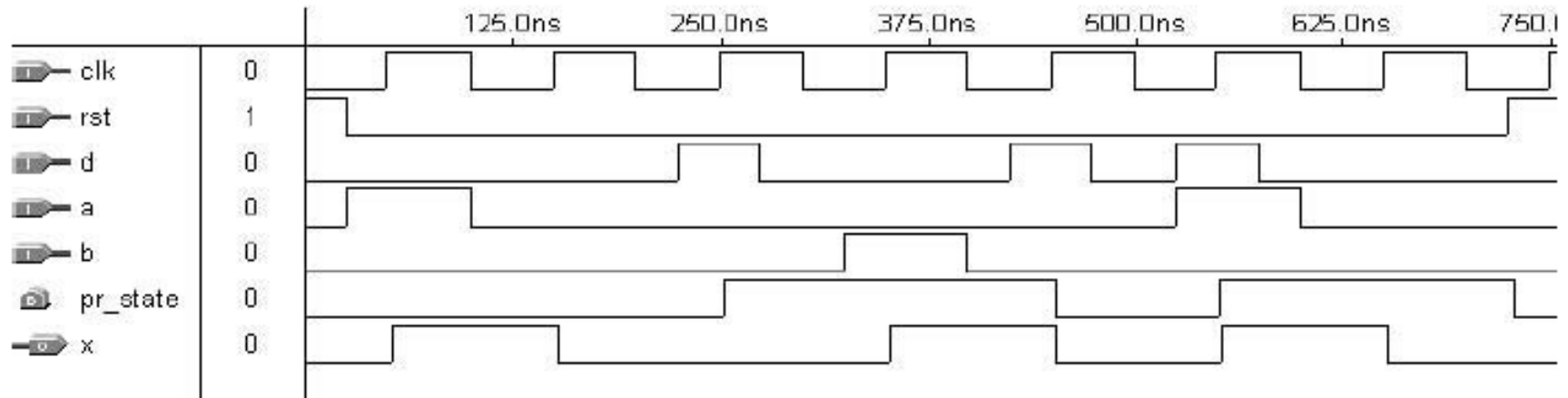

## تشخیص دهنده رشته (۱)
 
### ➤ مثال: تشخیص دهنده رشته (String Detector)

- سیستمی که یک جریان از ۰ و ۱ ها را به عنوان ورودی دریافت کند و هرگاه دنباله "111" را تشخیص داد، خروجی را '1' کند.
- تکرار نیز باید در نظر گرفته شود، یعنی در صورتی که جریان ورودی "0111110..." باشد، باید تا زمانی که سه ۱ کنار هم دیگر دیده می شوند، خروجی مقدار '1' داشته باشد.



## تشخیص دهنده رشته (۲)

```
1 -----
2 LIBRARY ieee;
3 USE ieee.std_logic_1164.all;
4 -----
5 ENTITY string_detector IS
6     PORT ( d, clk, rst: IN BIT;
7           q: OUT BIT);
8 END string_detector;
9 -----
10 ARCHITECTURE my_arch OF string_detector IS
11     TYPE state IS (zero, one, two, three);
12     SIGNAL pr_state, nx_state: state;
13 BEGIN
14     ----- Lower section: -----
15     PROCESS (rst, clk)
16     BEGIN
17         IF (rst='1') THEN
18             pr_state <= zero;
19         ELSIF (clk'EVENT AND clk='1') THEN
20             pr_state <= nx_state;
21         END IF;
22     END PROCESS;
```




## تشخیص دهنده رشته (۳)

```
23  ----- Upper section: -----
24  PROCESS (d, pr_state)
25  BEGIN
26      CASE pr_state IS
27          WHEN zero =>
28              q <= '0';
29              IF (d='1') THEN nx_state <= one;
30              ELSE nx_state <= zero;
31              END IF;
32          WHEN one =>
33              q <= '0';
34              IF (d='1') THEN nx_state <= two;
35              ELSE nx_state <= zero;
36              END IF;
```

## تشخیص دهنده رشته (۴)

```
37         WHEN two =>
38             q <= '0';
39             IF (d='1') THEN nx_state <= three;
40             ELSE nx_state <= zero;
41             END IF;
42         WHEN three =>
43             q <= '1';
44             IF (d='0') THEN nx_state <= zero;
45             ELSE nx_state <= three;
46             END IF;
47         END CASE;
48     END PROCESS;
49 END my_arch;
50 -----
```


## تشخیص دهنده رشته (۵)

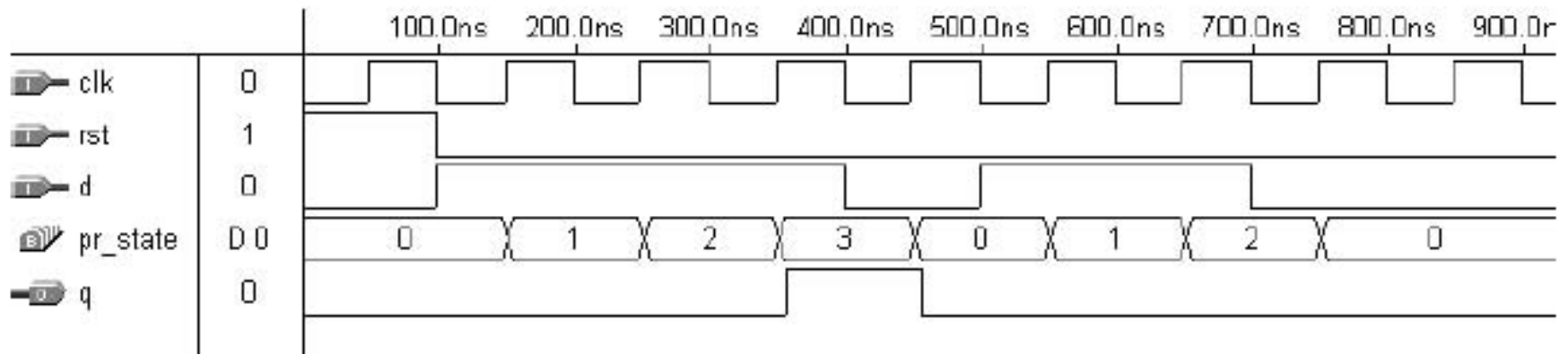

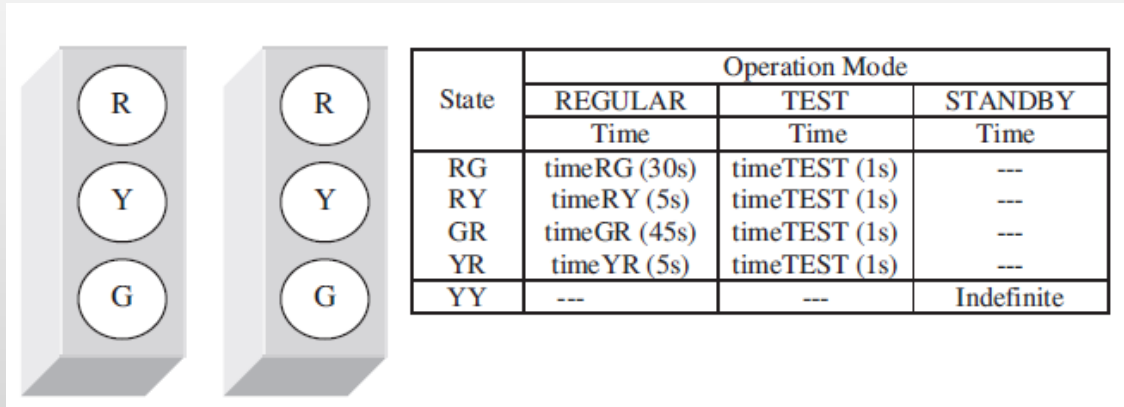
# کنترلرهای دیجیتال (۱)

➤ مثال: کنترل کننده چراغ راهنمایی (Traffic Light Controller) (TLC)

- سه مد کاری: Standby, Test, Regular
- مد Regular: ۴ حالت، هر کدام دارای زمان مجزا و قابل تعیین با CONSTANT
- مد Test: امکان تغییر تمام زمان های مجزا از پیش برنامه ریزی شده در این مد توسط یک سوئیچ وجود دارد. زمان تست، توسط یک CONSTANT تعریف می شود.
- مد Standby: در صورتی که فعال شود، چراغ زرد در دو طرف روشن شده و تا زمانی که مد Standby فعال باشد، همین وضعیت ادامه پیدا می کند.
- فرض کنید پالس ساعتی با فرکانس ۶۰ هرتز موجود است.



## کنترلرهای دیجیتال (۲)

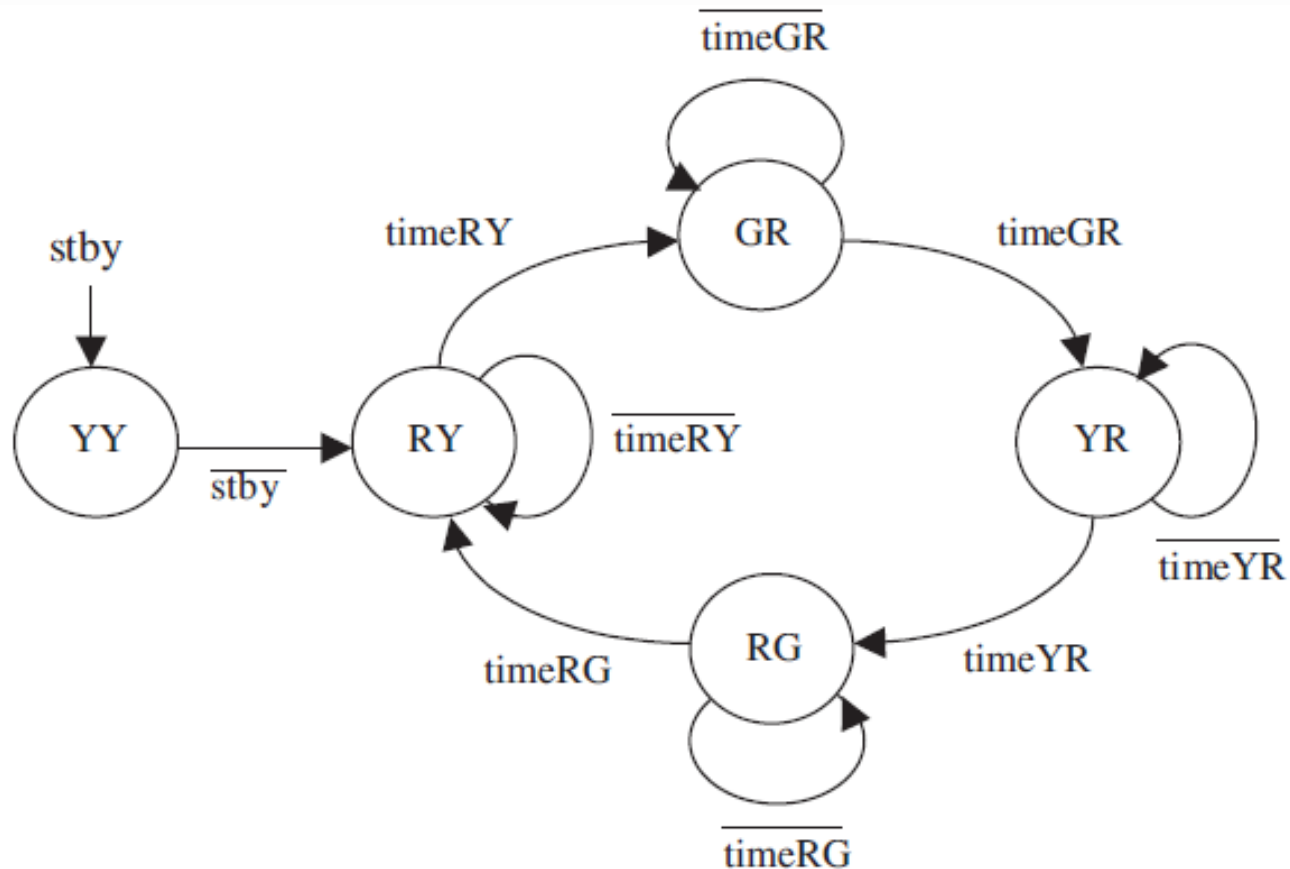

## کنترلرهای دیجیتال (۳)

```
1 -----
2 LIBRARY ieee;
3 USE ieee.std_logic_1164.all;
4 -----
5 ENTITY tlc IS
6     PORT ( clk, stby, test: IN STD_LOGIC;
7           r1, r2, y1, y2, g1, g2: OUT STD_LOGIC);
8 END tlc;
9 -----
10 ARCHITECTURE behavior OF tlc IS
11     CONSTANT timeMAX : INTEGER := 2700;
12     CONSTANT timeRG : INTEGER := 1800;
13     CONSTANT timeRY : INTEGER := 300;
14     CONSTANT timeGR : INTEGER := 2700;
15     CONSTANT timeYR : INTEGER := 300;
16     CONSTANT timeTEST : INTEGER := 60;
17     TYPE state IS (RG, RY, GR, YR, YY);
18     SIGNAL pr_state, nx_state: state;
19     SIGNAL time : INTEGER RANGE 0 TO timeMAX;
20 BEGIN
```

## کنترلرهای دیجیتال (۴)

```
21  ----- Lower section of state machine: ----
22  PROCESS (clk, stby)
23  VARIABLE count : INTEGER RANGE 0 TO timeMAX;
24  BEGIN
25      IF (stby='1') THEN
26          pr_state <= YY;
27          count := 0;
28      ELSIF (clk'EVENT AND clk='1') THEN
29          count := count + 1;
30          IF (count = time) THEN
31              pr_state <= nx_state;
32              count := 0;
33          END IF;
34      END IF;
35  END PROCESS;
```

## کنترلرهای دیجیتال (۵)


```
36  ----- Upper section of state machine: ----
37  PROCESS (pr_state, test)
38  BEGIN
39      CASE pr_state IS
40          WHEN RG =>
41              r1<='1'; r2<='0'; y1<='0'; y2<='0'; g1<='0'; g2<='1';
42              nx_state <= RY;
43              IF (test='0') THEN time <= timeRG;
44              ELSE time <= timeTEST;
45              END IF;
46          WHEN RY =>
47              r1<='1'; r2<='0'; y1<='0'; y2<='1'; g1<='0'; g2<='0';
48              nx_state <= GR;
49              IF (test='0') THEN time <= timeRY;
50              ELSE time <= timeTEST;
51              END IF;
```




## کنترلرهای دیجیتال (۶)

```
52         WHEN GR =>
53             r1<='0'; r2<='1'; y1<='0'; y2<='0'; g1<='1'; g2<='0';
54             nx_state <= YR;
55             IF (test='0') THEN time <= timeGR;
56             ELSE time <= timeTEST;
57             END IF;
58         WHEN YR =>
59             r1<='0'; r2<='1'; y1<='1'; y2<='0'; g1<='0'; g2<='0';
60             nx_state <= RG;
61             IF (test='0') THEN time <= timeYR;
62             ELSE time <= timeTEST;
63             END IF;
64         WHEN YY =>
65             r1<='0'; r2<='0'; y1<='1'; y2<='1'; g1<='0'; g2<='0';
66             nx_state <= RY;
67     END CASE;
68 END PROCESS;
69 END behavior;
70 -----
```


## کنترلرهای دیجیتال (۷)

 

## کنترل‌های دیجیتال (۸)

 

## کنترل‌های دیجیتال (۹)

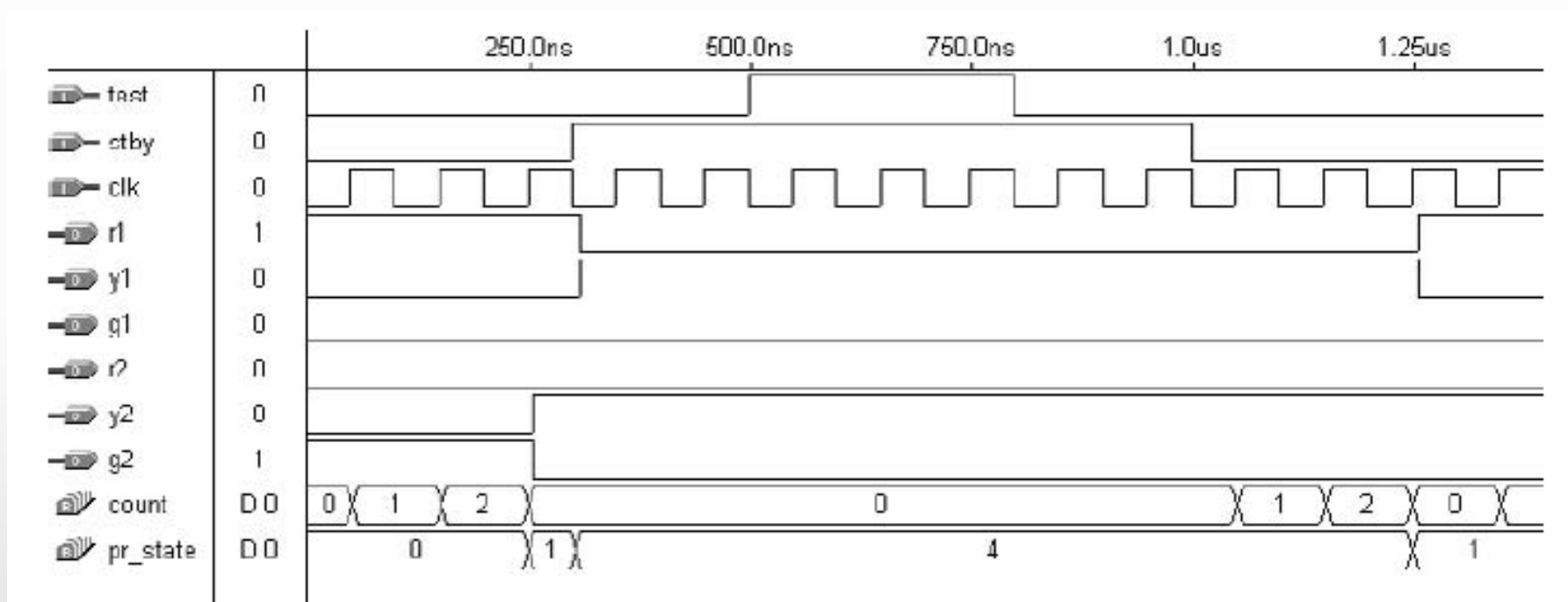

پایان بخش ماشین حالت